



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT**

GRAAD 12

SEPTEMBER 2017

**ELEKTRIESE TEGNOLOGIE
NASIENRIGLYN**

PUNTE: 200

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 11 bladsye.

VRAAG 1: BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID

- 1.1 Geen persoon onder die invloed van dwelms mag 'n werkswinkel betree of in verkeer want hy mag homself ✓ of ander in gevaar stel as hy met masjinerie werk. ✓ (2)
- 1.2 • Aardlekkasiestelsel ✓
• Oorbelastingskakelaars ✓
• Nulspanningspoel voorkom dat die krag outomaties aanskakel na 'n kragonderbreking.
• Sekerings
• Noodstopskakelaar
(ENIGE TWEE) (2)
- 1.3 As MIV/Vigs nie onder beheer gebring word:
• Veroorsaak lae produktiwiteit want geskoonde werkers word siek of sterf ✓
• Persoon kan nie funksies voldoen en bly afwesig, ✓
• Kollegas mag onwillig wees om met persoon met MIV te werk as gevolg van stigma verbonde met HIV.
(ENIGETWEE RELEVANTE ANTWOORDE) (2)
- 1.4 • Veiligheid is die verantwoordelikheid van elke persoon wat die werkswinkel betree. ✓
• Elke persoon het 'n verantwoordelikheid teenoor homself en ander om hom. ✓
• Dit neem net een persoon om veiligheidsprosedure te ignoreer om sodoende ernstige probleme vir almal te veroorsaak. ✓
(ENIGE GELDIGE GEMOTIVEERDE ANTWOORD MOET IN AG GENEEM WORD) (3)
- 1.5 • Nat vloere ✓
• Nat werkareas
• Kaal geleiers
(ENIGE ANDER RELEVANTE ANTWOORDE) (1)
[10]

VRAAG 2: DRIEFASE-WS-OPWEKKING

2.1 2.1.1 $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \checkmark$ Maar $I_L = \sqrt{3} I_f$ $P = 3V_f I_f \cos \theta \checkmark$
 $= \sqrt{3} \times 380 \times 20,78 \cos 25^\circ \checkmark$ $= \sqrt{3} \times 12 \text{ OF}$ $= 3.380.12. \cos 25^\circ \checkmark$
 $= 12,40 \text{ kW} \checkmark$ $= 20,78 \text{ A}$ $= 12,40 \text{ kW} \checkmark$ (3)

2.1.2 $S = \sqrt{3} V_L I_L \checkmark$ $S = \frac{P}{\cos \theta} \checkmark$
 $= \sqrt{3} \times 380 \times 20,78 \checkmark$ of $= \frac{12,40}{\cos 25} \checkmark$
 $= 13,68 \text{ kVA} \checkmark$ $= 13,68 \text{ kVA} \checkmark$ (3)


2.2 $V_L = \sqrt{3} V_{ph} \checkmark$
 $= \sqrt{3} \times 220 \checkmark$
 $= 381,05 \text{ V} \checkmark$ (3)

- 2.3 • Vir hoë drywing opwekking is driefase-generators meer doeltreffend. ✓
• Die spannings tussen alle fase (lynspanning) is dieselfde
• Dit is makliker om die draairigting van driefase masjiene te verander
• Transmissie en distribusie is meer eenvoudig
(ENIGE EEN) (1)

2.4 'n Generator het 'n nalopende arbeidsfaktor ✓ want dit bestaan uit spoele wat induktief is. ✓ Stroom wat deur 'n induktor vloeи in 'n WS-kring is nalopend teenoor die toegepaste spanning. ✓ (3)

2.5 Die doel van 'n kWh-meter is om die energieverbruik oor 'n sekere tydperk te meet. ✓ (1)

2.6 120 grade (1)

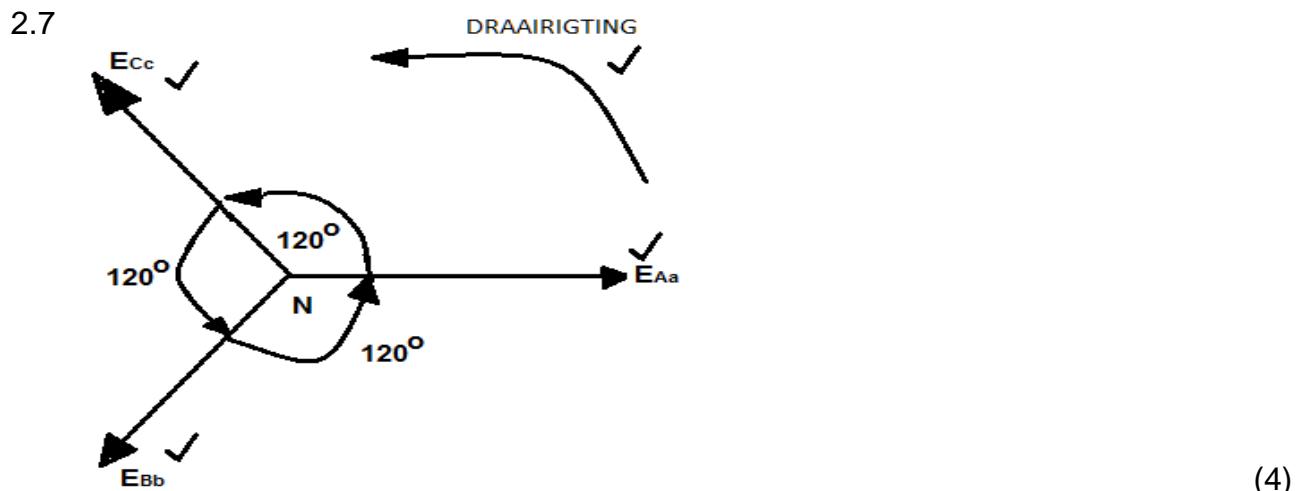

2.8 Effektiewe waarde of wdgk waarde ✓ (1)
[20]

VRAAG 3: DRIEFASETRANSFORMATORS

- 3.1 • Koperverliese ✓ as gevolg van die weerstand van die koper drade wat gebruik word ✓
 • Swerfverliese ✓ gebeur wanneer sekere van die magnetiese veldlyne nie die sekondêre wikkelings sny nie ✓
 • Ysterverliese ✓ hitte-verliese as gevolg van hysterese in die kern ✓
 • Dielektriese verliese ✓ as gevolg van isolasie wat beskadig is en lekstrome veroorsaak ✓
 (ENIGE TWEE) (4)

3.2 3.2.1
$$S = \frac{P}{\cos\theta} \checkmark$$

$$= \frac{10000}{0,8} \checkmark$$

$$= 12,5 \text{ kW} \checkmark$$
 (3)

3.2.2
$$I_{L(S)} = \frac{P}{\sqrt{3}V_{L(S)} \cos\theta} \checkmark$$

$$= \frac{10000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,8} \checkmark$$

$$= 18,04 \text{ A} \checkmark$$
 (3)

3.2.3 $I_{ph(s)} = I_{L(s)} \checkmark$
 $= 18,04 \text{ A} \checkmark$ (2)

- 3.3 Om 'n driefase-4 draad stelsel te skep ✓ sodat 'n transformator beide enkelfase ✓ sowel as driefase kan voorsien. (Om krag te voorsien aan beide huishoude en industriële installasies.) ✓ (3)

- 3.4 • Verliese en stroomvloei veroorsaak oormatige hitte wat opbou ✓
 • Aanhoudende oorbelasting ✓
 • Swak verkoeling ✓
 • Onvoldoende ventilasie
 • Los verbindings / Warm verbindings
 • Buitensporige vibrasies as gevolg van swak mekaniese konstruksie
 (ENIGE RELEVANTE ANTWOORDE) (3)

- 3.5 Die primêre fasestroom sal ook verdubbel word ✓ want dit is direk eweredig aan die las. ✓ (2)
 [20]

VRAAG 4: DRIEFASE MOTORS EN -AANSITTERS

- 4.1 Die doel van 'n aansitter met 'n driefase motor is vir die veilige beheer van die motor, ✓ en om die elektriese toestelle en die gebruiker van die motor te beskerm. ✓ (2)
- 4.2 • Stator ✓
 • Rotor ✓
 • Entplate ✓
 • Waaier
 • Terminaalboks
 • Laers
 (ENIGE DRIE) (3)
- 4.3 Om die spanning tydens aansit te verminder ✓ wat dan ook die aansitstroom verminder. ✓
 Die verminderde stroom lei tot minder onnodige onderbrekings probleme tydens aansit **of** tot minder hitte wat opbou en verminder die kans dat die motor kan uitbrand. ✓✓ (3)
- 4.4 4.4.1 $I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \cos\theta}$ ✓
 $= \frac{15000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,9}$ ✓
 $= 25,32 \text{ A}$ ✓ (3)
- 4.4.2 $P_{app} = \frac{P}{\cos\theta}$ ✓
 $= \frac{15000}{0,9}$ ✓
 $= \frac{25}{\sqrt{3}}$
 $= 16,67 \text{ kVA}$ ✓ (3)
- 4.4.3 $I_L = \sqrt{3} \times I_{ph}$
 $I_{ph} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$ ✓
 $= \frac{25}{\sqrt{3}}$ ✓
 $= 14,43A$ ✓ (3)

4.5 4.5.1
$$S = \frac{P}{\cos \theta}$$

$$= \frac{90\ 000}{0,85}$$

$$= 105,88 \text{ kVA}$$
 (2)

4.5.2
$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}V_L \cos \theta}$$

$$= \frac{90\ 000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,85}$$

$$= 152,83 \text{ A}$$
 (3)

4.6 Deur die verbindings van enige twee van die drie fase om te ruil. ✓ (1)

4.7 Beskerming van elektriese toerusting teen skade ✓ gedurende die gebruik onder foutiewe toestande en om die gebruiker van die toerusting te beskerm. ✓ (2)


4.8 Die motor sal aanhou werk, maar om dieselfde uitsetdrywing te handhaaf ✓ sal die stroom in die ander twee fases toeneem. ✓ As die beskerming korrek gestel is, sal dit in werking kom en die motor teen permanente skade beskerm. ✓

(NEEM GELDIGE GEMOTIVEERDE ANTWOORDE IN AG) (3)

4.9 4.9.1 Die funksie van die sterdelta aansitter is om die aansitstroom van die motor te verminder aangesien dit 3 tot 4 keer volas stroom dra tydens aansit. ✓ (1)

4.9.2 Die motor word by aansit in ster gekoppel. ✓ Dit verminder die spanning oor die motorwikkelings en veroorsaak dat die stroom ook verminder. ✓ Sodra die aansitstroom verminder word die wikkellings in delta gekoppel. Dit veroorsaak dat volle spanning oor die wikkellings is, en volle stroom vloeи. ✓ (3)

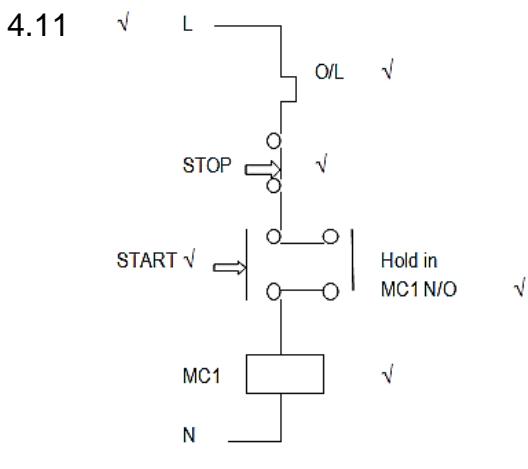4.10 Die oorbelastingseenheid bied beskerming vir die motor ✓ en wikkellings onder fout toestande. ✓ Dit sal oopmaak en die krag na die motor onderbreek. ✓ (4)




(4)
[40]

VRAAG 5: RCL-STROOMBANE

5.1 5.1.1 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \checkmark$
 $= \sqrt{500^2 + (300 - 250)^2} \checkmark$
 $= 502,49 \Omega \checkmark$ (3)

5.1.2 $\cos\theta = \frac{R}{Z} \checkmark$
 $= \frac{500}{502,49} \checkmark$
 $0,995 \checkmark$ Nalopend \checkmark (4)

5.2

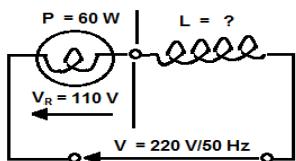

5.2.1 $R = \frac{V^2}{P} \checkmark$
 $= \frac{110^2}{60} \checkmark$
 $= 201,67 \Omega \checkmark$ (3)

5.2.2 $I = \frac{P}{V_R} \checkmark$
 $= \frac{60}{110} \checkmark$
 $= 0,55 \text{ A} \checkmark$ (3)

5.2.3 $Z = \frac{V}{I} \checkmark$
 $= \frac{220}{0,55} \checkmark$
 $= 400 \Omega \checkmark$ (3)



5.2.4 $X_L = \sqrt{Z^2 - R^2}$
 $2\pi f L = \sqrt{Z^2 - R^2} \checkmark$
 $L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{2\pi f} \checkmark$
 $= \frac{\sqrt{400^2 - 201,67^2}}{2\pi \cdot 50} \checkmark$
 $= 1,1 \text{ H} \checkmark$ (4)
[20]

VRAAG 6: LOGIKA

6.1 'n Reeks van instruksies ✓ geskryf in 'n taal ✓ wat die PLB verstaan en kan herken en verander na 'n uitset. ✓ (3)

6.2 Programmeerbare Logiese Beheerder ✓ (1)

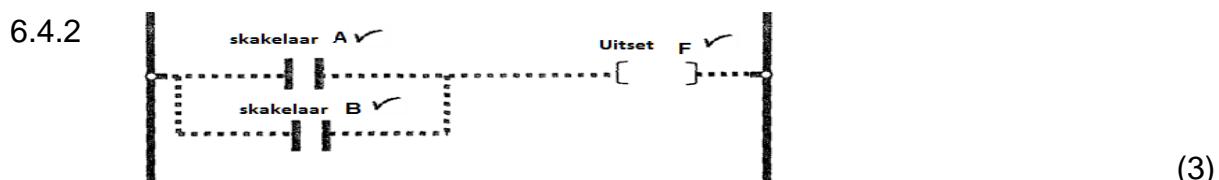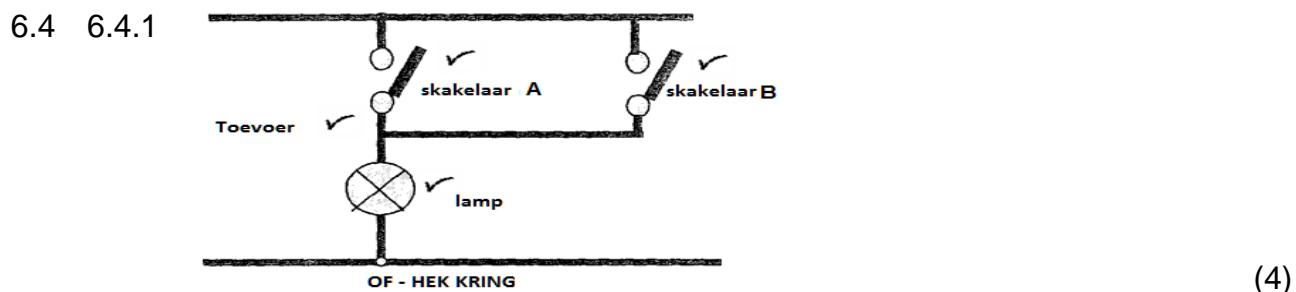- 6.3 • Direk op die PLB se voorkant (skerm en knoppies) ✓
 • Persoonlike rekenaar met programmeerkabel ✓
 • Handprogrammeerder ✓ (3)



- 6.5 Leerlogika (LL). ✓
 Instruksielyste (IL). ✓
 Logieseblokdiagram (LBD). ✓
 Funksieblokdiagramme (FBD)
 Gestruktureerde teks (sintaks)
 (ENIGE DRIE) (3)

6.6
$$\begin{aligned} & \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \\ & = B\bar{C}(\bar{A} + A) + BC(\bar{A} + A) \quad \checkmark \checkmark \\ & = B\bar{C} + BC \checkmark \\ & = B(\bar{C} + C) \checkmark \\ & = B \checkmark \end{aligned}$$
 (5)

- 6.7 Minder komponente soos kontaktors wat aan afsluiting bloot gestel word. ✓
 Eenhede het ingeboude diagnostiese funksies. ✓ (2)

6.8 6.8.1

$$\bar{A} \cdot B \cdot C^{\checkmark} + A \cdot \bar{B} \cdot C^{\checkmark} + A \cdot B \cdot \bar{C}^{\checkmark} + A \cdot B \cdot C^{\checkmark}$$


(4)

6.8.2

	$\bar{A} \bar{B}$	$\bar{A} B$	$A B$	$A \bar{B}$
\bar{C}			1	
C		1	1	1

(8)

6.8.3

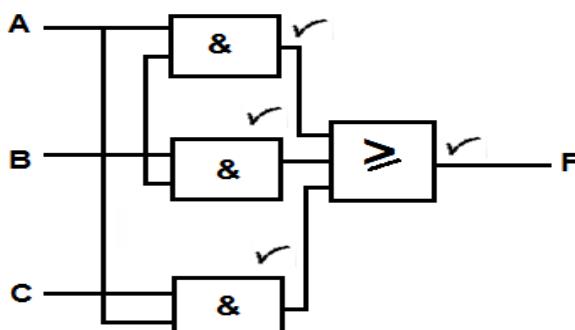

(4)

[40]

VRAAG 7: VERSTERKERS

7.1 • Lineêrversterkers ✓

• Pulsversterkers ✓

• Bufferkringintegreerder ✓

• Differensiaalversterker

• Sommeerversterker

(ENIGE DRIE)

(3)

7.2 • Inset trek nie stroom ✓

• Die spanningsval oor die insetterminaal is nul ✓

• Die ooplus spanningswins is oneindig ✓

• Uitset impedansie is nul. Inset impedansie is oneindig

• Frekwensie Reaksie is oneindig


(ENIGE DRIE)

(3)

7.3 Daar is geen terugvoering (negatief of positief) ✓ van die uitset terug na die inset. ✓ Die wins van die kring is maksimum. ✓

(3)

7.4

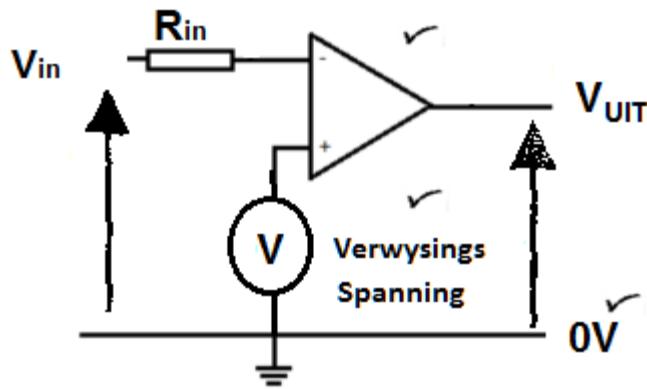

(3)

7.5 'n Gedeelte van die uitsetsein word teruggevoer na die insetsein ✓ en is in fase met die insetsein.

(2)

7.6 Dit sal die las effek op die vorige kring verminder. ✓ Dit lei tot die gevolg dat geen stroom deur die kring getrek word ✓ En die spanning wat verskyn ✓ oor die kring se uitset terminale ✓ sal oorgedra word na die versterker (op-amp) met niks of baie min verlies.

(4)

- 7.7
- Audio ossillators ✓
 - Elektroniese orrel ✓
 - GPS-eenhede ✓

(3)

7.8 7.8.1



dieselde frekwensie ✓ versterking ✓ nie-omkering ✓

(2)

7.8.2 Uitsetsein ✓ word teruggevoer na die inset ✓ deur die terugvoerresistor R_f . ✓

(3)


7.8.3 As die weerstand van R_f verminder word sal V_{rf} verminder. ✓ Die is terugvoer aan die omkeer inset van die op-amp ✓ en veroorsaak 'n toename in die algehele wins van die kring. ✓

(3)

7.8.4 R_{in} gee meer beheer ✓ oor die wins van die versterker. ✓ As R_{in} se waarde hoër as R_f gestel word veroorsaak dit 'n spanningsvolgkring. ✓

(3)

7.9

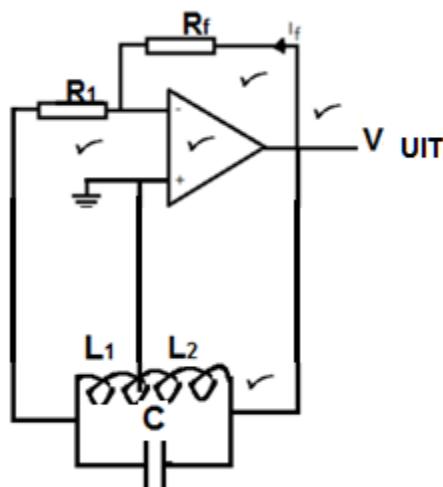

(5)


- 7.10 Die uitset van die spanningsvergelyker sal nul wees. ✓ Dit is weens die feit dat dit net die verskil tussen die insetseine versterk. ✓

(2)

- 7.11 Die frekwensie van die golfvorms bly dieselle. ✓

(1)

7.12

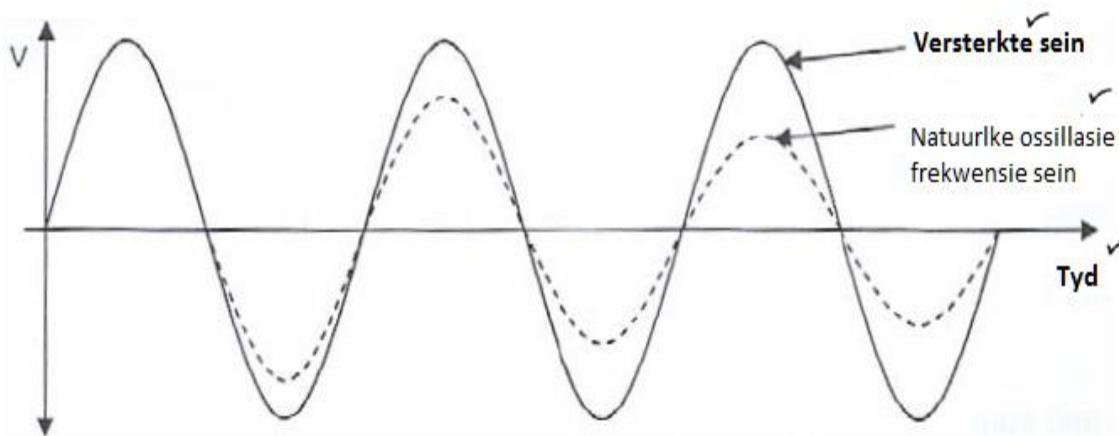

Die elektriese sein wat die ossillator produseer word die natuurlike ossillasie frekwensie genoem. ✓ Natuurlike ossillasie verminder in sterkte en verdwyn weens 'n gebrek aan positiewe terugvoer. ✓

(6)

- 7.13 Wanneer die versterker tussen stadiums gebruik word dien dit as 'n buffer versterker om die impedansies tussen die stadiums te adapter/pas by mekaar. ✓✓

(2)

- 7.14 Enige toepassing waar 'n faseverskuwing nie benodig word, ✓ soos: audio versterkers. ✓

(2)

[50]

TOTAAL: 200