



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT**

GRAAD 12

SEPTEMBER 2016

**ELEKTRIESE TEGNOLOGIE
MEMORANDUM**

PUNTE: 200

Hierdie memorandum bestaan uit 9 bladsye.

VRAAG 1: BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID

- 1.1
- Verwyder die persoon van die hittebron. ✓
 - In die geval van ernstige brandwonde, laat hou die gebrande areas opgelig en weg van raakvlakke om swelsel te voorkom. ✓
 - (ENIGE TWEE RELEVANTE ANTWOORDE) (2)
- 1.2
- Bywoning ✓
 - Karakter ✓
 - Spanwerk ✓ (3)
- 1.3
- Voldoende beligting lei tot goeie sigbaarheid wat noodsaaklik is met soldeerwerk, elektriese verbindings en ander elektriese werk. ✓✓
 - OF**
 - Voldoende beligting verbeter veiligheidstoestande en die gehalte van vakmanskap. ✓✓ (1 x 2) (2)
- 1.4
- Risiko-analise is 'n proses wat mense help om 'n beleid van veilige praktyk aan te neem as 'n deurlopende proses. ✓
 - Soos projekte in 'n werkswinkel verander volgens mense se behoeftes, so ook moet die vervaardigingsproses verander. ✓
 - Veiligheidspraktyke moet in alle stadiums van beplanning ingesluit word. ✓ (3)
- [10]**

VRAAG 2: DRIEFASE-WS-OPWEKKING

- 2.1 Arbeidsfaktormeter stel die verbruikers in staat ✓ om die arbeidsfaktor in kommersiële installasies te bepaal. ✓ (2)
- 2.2
- Sonkrag ✓
 - Wind turbines ✓ (2)
- 'n Sterverbinde alternator wek 1,1 kW per fase. Elke fase het 'n impedansie van 44 Ω.
- 2.3 2.3.1 $V_F = \sqrt{PR}$ ✓
- $$= \sqrt{1100 \times 44} \quad \checkmark$$
- $$= 220 \text{ V} \quad \checkmark \quad (3)$$
- 2.3.2 $V_L = \sqrt{3}V_F$ ✓
- $$= \sqrt{3} \times 220 \quad \checkmark$$
- $$= 381,05 \text{ V} \quad \checkmark \quad (3)$$
- 2.4 Om enkelfase ✓ en driefase kraglewering ✓ aan verbruikers te voorsien. ✓ (2)
- 2.5 Meet die aktiewedrywing ✓ (1)

2.6 Skyndrywing is die drywing in 'n kring sonder om die rendement, verliese en arbeidsfaktor in ag te neem. $S = \sqrt{3}V_{LL}I_L \checkmark \checkmark$ (2)

2.7 Driefase stelsels is meer veelsydig en kan in ster of delta verbind word. \checkmark (1)

2.8 $P_{akt} = P_{skyn} \times \cos \theta \checkmark$
 $= 300\,000 \times 0,8 \checkmark$
 $= 240\,000\,W = 240\,kW \checkmark$ (3)

- 2.9
- Minder stroom word van die toevoer getrek.
 - Koste is minder as gevolg van minder stroom.
 - Minder onderhoud.
 - (ENIGE KORREKTE ANTWOORD) \checkmark

(1)
[20]

VRAAG 3: DRIEFASETRANSFORMATORS

3.1 Ja \checkmark
 Die primêre kring is volledig \checkmark en die toevoer is oor dit verbind. \checkmark Daarom sal stroom in die sekondêre kant vloei en dit is afhanklik van die impedansie van die primêre kring en die toevoerspanning. \checkmark (4)

3.2 3.2.1 $V_S = \frac{N_S \times V_P}{N_P} \checkmark$
 $= \frac{1 \times 11\,000}{46} \checkmark$
 $= 239,13\,V \checkmark$ (3)


3.2.2 $S = \sqrt{3}V_{LL}I_L \checkmark$
 $= \sqrt{3} \times 11\,000 \times 6 \checkmark$
 $= 114,32\,kVA \checkmark$ (3)

3.3 3.3.1 Stroom sal ook dubbel wees. \checkmark (1)

3.3.2 Die spanning sal dieselfde bly. \checkmark (1)

3.3.3 Die insetdrywing sal ook dubbel wees. \checkmark (1)

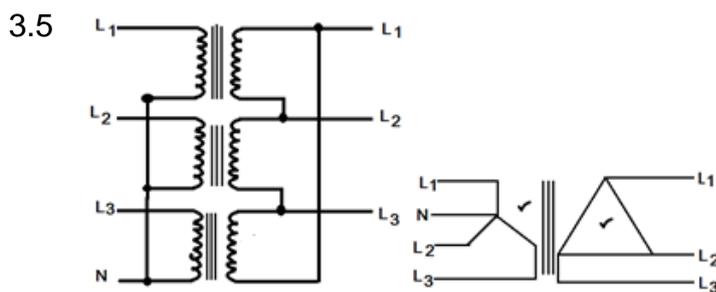3.4 Om werwelstrome in die kern te verminder. Die strome veroorsaak verhitting van die kern van die transformator. $\checkmark \checkmark$ (2)



- Een punt vir primêre verbinding
- Een punt vir sekondêre verbinding
- Een punt vir enkelfase transformators

(5)
[20]

VRAAG 4: DRIEFASEMOTORS EN -AANSITTERS

4.1 4.1.1 Die stroom wat die motor trek sal verminder. \checkmark $P_{uit} = \sqrt{3}V_{LL}I_L \cos \theta$
Daarom moet I_L verminder. \checkmark (2)

4.1.2

- Die uitsetdrywing bly konstant. \checkmark
- Die lynspanning bly konstant. \checkmark

(2)

4.2 4.2.1
$$I_L = \frac{P_{IN}}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos \theta} \checkmark$$

$$= \frac{12\ 000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,8} \checkmark$$

$$= 21,65\ A \checkmark$$
 (3)

4.2.2
$$P_{app} = \sqrt{3}V_{LL}I_L \checkmark$$

$$= \sqrt{3} \times 400 \times 21,65 \checkmark$$

$$= 15\ kVA \checkmark$$
 (3)

4.3 4.3.1 Driefase-induksiemotor. \checkmark (1)

4.3.2

- 1 Hysoog \checkmark
- 2 As \checkmark
- 3 Gelamineerde staalrotor \checkmark

(3)

4.4

- Hoër uitsetdrywing vir motors met dieselfde grootte raam. \checkmark
- Hoë aansit draaimoment (wringkrag). \checkmark
- (ENIGE RELEVANTE ANTWOORDE) \checkmark

(2)

4.5
$$Poolpare\ per\ fase = \frac{60 \times f}{N_s} \checkmark$$

$$= \frac{60 \times 50}{500} \checkmark$$

$$= 6 \checkmark$$

Dit meen $6 \times 2 = 12$ pole per fase
The totale aantal pole sal $12 \times 3 = 36$ \checkmark wees. (4)

4.6

- 1 Oorlas \rightarrow Onderbreuk die toevoer outomaties as daar oorbelading is. $\checkmark\checkmark$
- 2 Grendelkontak \rightarrow verhoed dat die tydreelrelé voor kontak 1 bekrag word. $\checkmark\checkmark$
- 3 Normaalweg oop kontak van tydreelrelé. \rightarrow Verbind motor twee aan die toevoer na die voorafbepaalde tydperk. $\checkmark\checkmark$
- 4 Normaalweg oop kontak van hoofkontak \rightarrow Voltooi die kring nadat die aansitknoppie gelos word. (Inhou kontak) $\checkmark\checkmark$


(8)

4.7

- Soek/Kyk vir oop/blootgestelde kables wees wat die motor met die toevoer verbind. Mens moet lig loop vir enige oop kabel/draad wat elektrisiteit gelei. $\checkmark\checkmark$
- Kyk die toestand van die elektriese verbindings in die verbindingsblok. Dit is baie belangrik dat alle moere wat toevoer kables verbind styf moet wees. $\checkmark\checkmark$

(4)

4.8

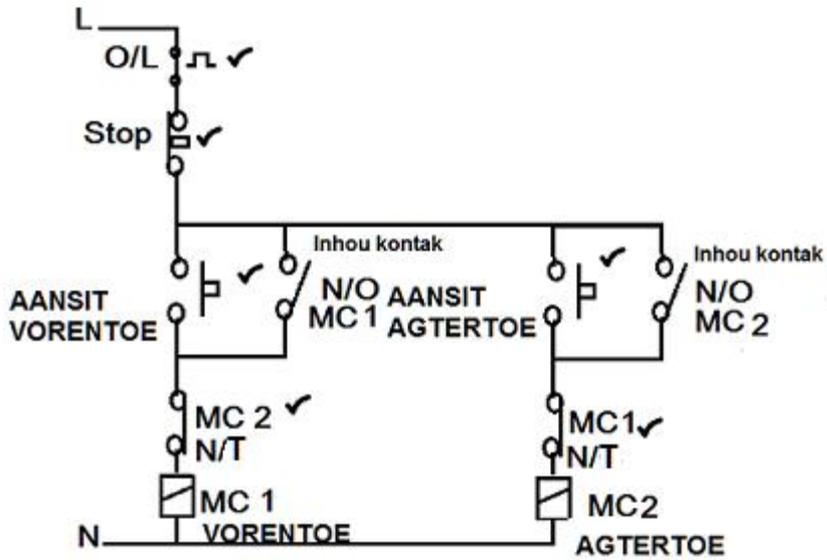

(6)

4.9

- Koperverliese ✓
As gevolg van die weerstand van die koperdrade in die rotor. ✓
- (ENIGE RELEVANTE ANTWOORDE)

(2)

[40]

VRAAG 5: RLC-KRINGE

5.1

Frekwensie is omgekeerd eweredig aan die kapasitiewe reaktansie ✓ so 'n toename in die kapasitiewe reaktansie veroorsaak 'n toename in die impedansie, ✓ en die stroom verminder ✓ en dit veroorsaak dat die helderheid van die lamp ook verminder. ✓

(4)

5.2

- Radio-instelkringe ✓
- Filterkringe ✓
- Tydstroombane ✓
- (ENIGE RELEVANTE ANTWOORD)

(3)

5.3

Stroom is maksimum ✓
 $Z = R$ ✓
 $X_L = X_C$ ✓
 (ENIGE RELEVANTE ANTWOORD)

(3)

5.4

5.4.1

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} \checkmark$$

$$= \sqrt{4^2 + (9 - 6)^2} \checkmark$$

$$= 5 A \checkmark$$

(3)

5.4.2

$$\cos \theta = \frac{I_R}{I_T} \checkmark$$

$$= \frac{4}{5} \checkmark$$

$$= 0,8 \checkmark \text{ naloepend} \checkmark$$

(4)

5.4.3

$$Z = \frac{V}{I_T} \checkmark$$

$$= \frac{230}{5} \checkmark$$

$$= 46 \Omega \checkmark$$

(3)


[20]

VRAAG 6: LOGIKA


6.1 Die interne geheue stoor die stel-instruksies √ / programme vir die SVE om te kry wanneer dit in werking is. √ (2)

6.2 Ekonomies √ Vir 'n beheerpaneel met tien relés is 'n PLB goedkoper. √ (ENIGE RELEVANTE ANTWOORD) (2)

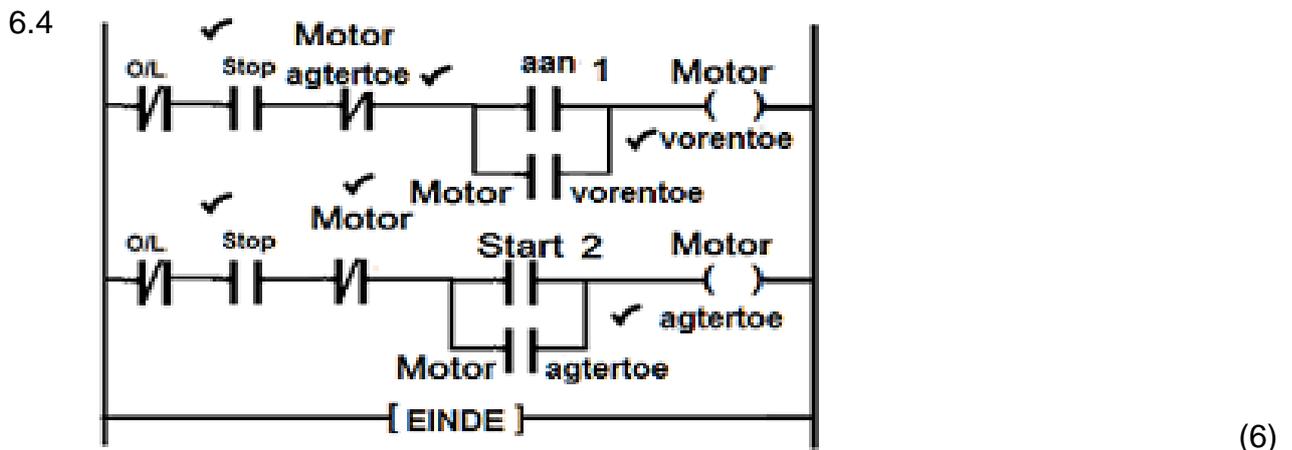6.3 PLBs word gebruik vir die outomatisasie van monteerbane in fabriek en was ontwerp om gekompliseerde groot reléstelsels te vervang √√
 Geen herbedrading word benodig as die sekwensie verander word. √√ (ENIGE RELEVANTE ANTWOORD) (4)




6.5 6.5.1

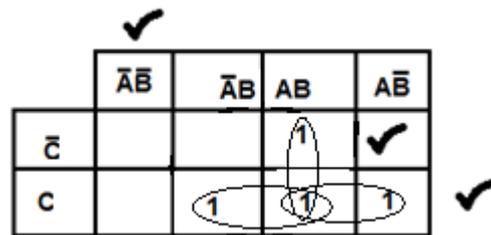


$DRA = AB + AC + BC$ √√ (5)

6.5.2

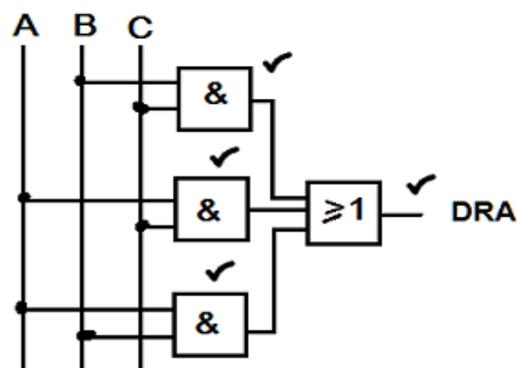

6.5.3

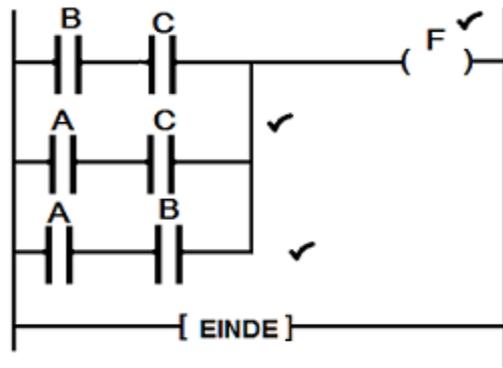

(3)

6.6 $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C$

$\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC$

$\bar{B}C(\bar{A} + A) + BC(\bar{A} + A)$ ✓

$\bar{B}C + BC$ ✓

$C(\bar{B} + B)$ ✓

C ✓

Volpunte as Karnaugh-kaartmetode of verskillende groepering gebruik was (4)

- 6.7
- Sekwensiëring van 'n robot ✓
 - Beheer van masjinerie in fabriek ✓
 - Outomatisasie van masjiene by monteerbane ✓
 - (ENIGE RELEVANTE ANTWOORD) (3)

6.8 6.8.1 Normaalweg geslote kontak ✓ (1)

6.8.2 Normaalweg oop kontak ✓ (1)

6.8.3 Spoel ✓ (1)

6.9

| | $\bar{A}\bar{B}$ | $\bar{A}B$ | AB | $A\bar{B}$ |
|------------------|------------------|------------|------|------------|
| $\bar{C}\bar{D}$ | | 1 | 1 | |
| $\bar{C}D$ | | 1 | 1 | |
| CD | | 1 | 1 | |
| $C\bar{D}$ | | 1 | 1 | |

TWEE PUNTE VIR GROEPERING

$F = B$ ✓✓

(4)


[40]

VRAAG 7: VERSTERKERS

- 7.1
- Negatiwe terugvoer is 180° uitfase met die insetsein. Wanneer die inset positief word dan sal die terugvoersein negatief word en die wins van die versterker verminder as gevolg van 'n verminderde resulterende insetsein. ✓✓ (3)

- 7.2
- Die operasionele versterker sal net die verskil tussen die twee insetseine versterk. ✓✓ (2)
 - Die werkbeginsel is soos die van 'n differensiaalversterker. ✓✓ (2)

7.3

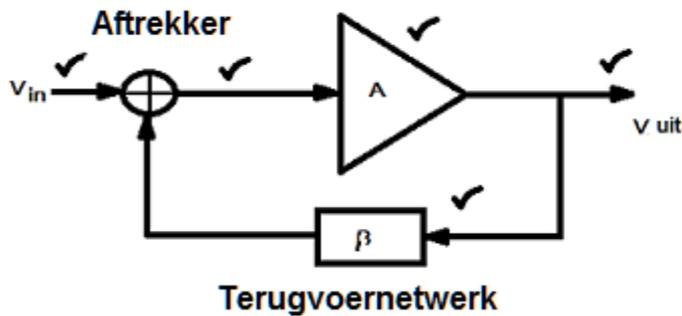

(5)

- 7.4 7.4.1 Omkeer versterker ✓ (1)


7.4.2

$$V_{UIT} = -\left[\frac{R_f}{R_{IN}} \times V_{IN}\right] \checkmark$$

$$= -\left[\frac{100\,000}{10\,000} \times 5\right] \checkmark$$

$$= -50\text{ V} \checkmark \quad (3)$$

7.4.3

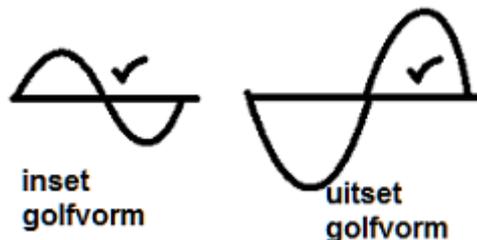


(2)

- 7.4.4 Die wins is eweredig aan die waarde van die terugvoerresistor ✓ so die wins sal ook toeneem. ✓ (2)

- 7.5
- Spanningsensitiwe skakelaar. ✓
 - Verskaf 'n digitale afvoer. ✓
 - Uitsetfrekwensie is dieselfde as insetfrekwensie. ✓
 - Het twee vaste snellerwaardes (spannings). ✓ (4)

- 7.6 'n Differensiaalversterker sal net die verskil tussen twee insetseine versterk. ✓ As die seine dieselfde is sal geen versterking plaasvind nie. ✓ (2)

7.7

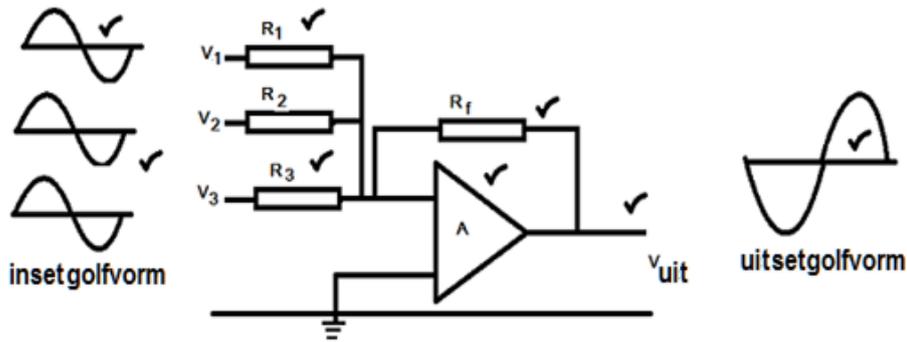

(8)

7.8

- Oudiomenger ✓
- Digitaal-na-analoog omsetter ✓
- Bipolêre na unipolêre omsetter ✓


(Enige 2 x 1) (2)

7.9

'n Sein te integreer om watervloei te verteenwoordig. ✓
 Dit kan ook as 'n saagtandgenerator gebruik word. ✓

(2)

7.10

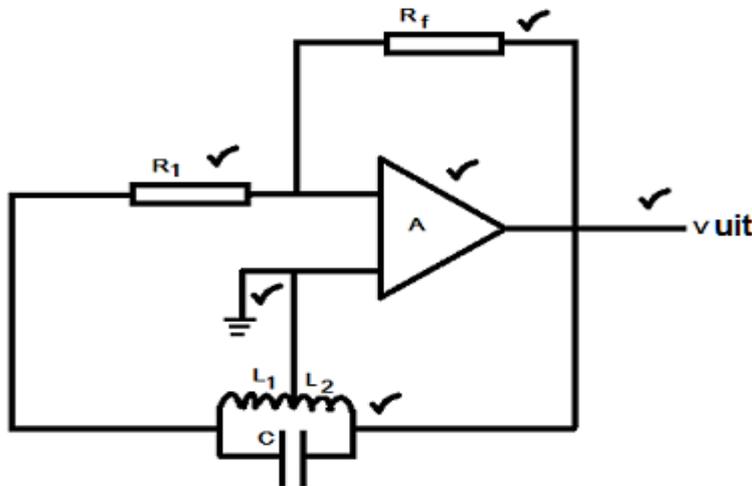

Vir die opwekking van RF-seine. ✓
 Word wyd as plaaslike ossillators in radio-ontvangers gebruik. ✓

(6)

7.11

7.11.1

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}} \checkmark$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{6 \times 10^3 \times 250 \times 10^{-12}}} \checkmark$$

$$= 41,09 \text{ Hz} \checkmark$$

(3)

7.11.2

Word gebruik by oudiofrekwensie as oudio-ossillators ✓
 Elektriese orrels ✓

(2)

7.12

- Dagligskakelaars (Vergelykerkring) ✓
- Die gevolg is dat die uitset van die Schmidt-snelter skakel en die lig word geaktiveer ✓
- Golfvormkringe (Vierkantgolfherwinningskring) ✓
- Schmidt-snelter swaai na die boonste of onderste versadigingspunt. ✓
- (ENIGE RELEVANTE ANTWOORD)

(2)

[50]

TOTAAL: 200